

Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"

Fundamentos de Circuitos Eléctricos

Integrantes: Bryan Santiago Torres Reyes , Roger Steveen Armas Simbaña , Israel Alejandro Portero Cazares

NRC: 4867

SECCIÓN 21-1 Introducción a máquinas trifásicas

1. La salida de un generador de ca tiene un valor máximo de 250 V. ¿A qué ángulo el valor instantáneo es igual a 75 V?

Formula a usar valor instantáneo:

$$V_{\alpha} = V_{max} * \text{sen}(\alpha)$$

$$V_{\alpha} = 75 \text{ v}$$

$$V_{max} = 250 \text{ v}$$

$$\arcsen\left(\frac{V_{\alpha}}{V_{max}}\right) = \alpha$$

$$\arcsen\left(\frac{75}{250}\right) = \alpha$$

$$\alpha = 17,45^{\circ}$$

2. Cierta generador trifásico de dos polos tiene una velocidad de rotación de 60 rpm. ¿Cuál es la frecuencia de cada voltaje producido por este generador? ¿Cuál es el ángulo de fase entre cada voltaje?

$$\omega = 60 \text{ rpm} \rightarrow 6,283 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Formulas a utilizar:

Frecuencia :

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$f = \frac{6,283}{2\pi} = 0,99 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = 1.01 \text{ s}$$

Angulo de fase

Por ser sistema trifásico siempre es 120°

SECCIÓN 21-2 Generadores en aplicaciones de potencia

3. Un generador monofásico alimenta una carga compuesta por un resistor de 200 ohmios y un capacitor con reactancia de 175 ohmios. El generador produce un voltaje de 100 V. Determine la magnitud de la corriente de carga.

$$X_C = 175\Omega$$

$$R = 200 \Omega$$

$$I_{RL} = \frac{V}{R} = \frac{100 \angle 0^\circ}{200 \angle 0^\circ} = 0,5 \angle 0^\circ$$

$$I_{RL} = \frac{V}{X_C} = \frac{100 \angle 0^\circ}{175 \angle 90^\circ} = 0,57 \angle -90^\circ$$

$$I = 376 \text{ mA}$$

4. Determine la fase de la corriente de carga con respecto al voltaje del generador del problema 3.

$$I = 376 \text{ mA}$$

$$V = 100 \text{ V}$$

$$\text{Fase} : 90^\circ$$


5. Una carga trifásica desbalanceada en un sistema de cuatro hilos tiene corrientes de $2 \angle 20^\circ \text{ A}$, $3 \angle 140^\circ$, y $1.5 \angle -100^\circ \text{ A}$. Determine la corriente en la línea neutra.

$$I_{RL1} + I_{RL2} + I_{RL3} = I_{RN}$$

$$I_{RN} = 2 \angle 20 + 3 \angle 140 + 1,5 \angle -100 = 1,323 \angle 120,89 \text{ A}$$

SECCIÓN 21-3 Tipos de generadores trifásicos

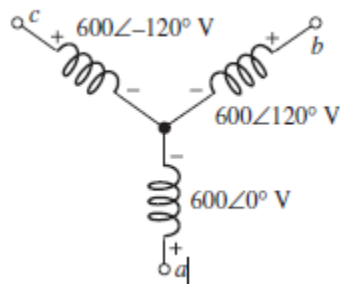6. Determine los voltajes de línea en la figura 21-35.




$$V_L = \sqrt{3}(V_\theta \angle 30^\circ + \theta)$$

$$V_{Lc} = \sqrt{3}(600 \angle -90^\circ) = 1039,2 \angle -90$$

$$V_{La} = \sqrt{3}(600 \angle 30^\circ) = 1039,2 \angle 30$$

$$V_{Lb} = \sqrt{3}(600 \angle 120^\circ) = 1039,2 \angle 150$$

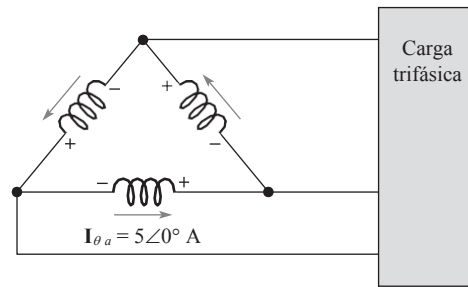7. Determine las corrientes de línea en la figura 21-36.



$$I_a = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_b = 5 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_c = 5 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$I_{L1} = \sqrt{3} * I_a \angle -30^\circ - 0^\circ = 8.66 \angle -30^\circ$$

$$I_{L2} = \sqrt{3} * I_b \angle 90^\circ - 0^\circ = 8.66 \angle 90^\circ$$

$$I_{L3} = \sqrt{3} * I_c \angle -150^\circ - 0^\circ = 8.66 \angle -150^\circ$$

8. Desarrolle un diagrama fasorial de corriente completo para la figura 21-36.

$$I_a = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$$



$$I_b = 5 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_c = 5 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$I_{L1} = \sqrt{3} * I_a \angle -30^\circ - 0^\circ = 8.66 \angle -30^\circ$$


$$I_{L2} = \sqrt{3} * I_b \angle 90^\circ - 0^\circ = 8.66 \angle 90^\circ$$
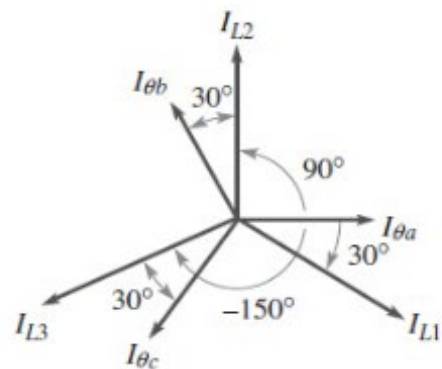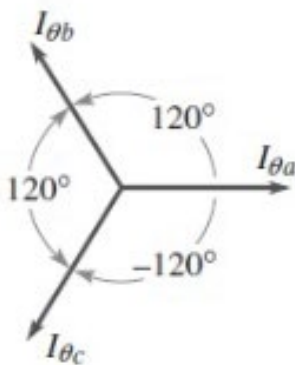
$$I_{L3} = \sqrt{3} * I_c \angle -150^\circ - 0^\circ = 8.66 \angle -150^\circ$$



9. Determine las siguientes cantidades para el sistema Y-Y de la figura 21-37:

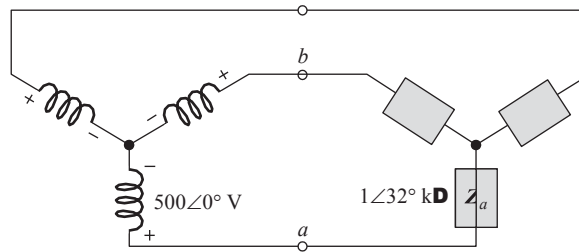- (a) Los voltajes de línea (b) Las corrientes de fase (c) Las corrientes de línea
(d) Las corrientes de carga (e) Los voltajes de carga



a)

$$Z_a = Z_b = Z_c = 1 \angle 32^\circ \text{ k}\Omega$$

$$V_{za} = V_{l1} = 500\sqrt{3} \angle 150^\circ \text{ V} = 866.025 \angle 150^\circ \text{ V}$$

$$V_{zb} = V_{l2} = 500\sqrt{3} \angle 30^\circ \text{ V} = 866.025 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$V_{zc} = V_{l3} = 500\sqrt{3} \angle -90^\circ \text{ V} = 866.025 \angle -90^\circ \text{ V}$$

d)

$$I_{za} = \frac{V_a}{Z_a} = \frac{500 \angle 0^\circ \text{ V}}{1 \angle 32^\circ \text{ k}\Omega} = 500 \angle -32^\circ \text{ (mA)}$$

$$I_{zb} = \frac{V_b}{Z_b} = \frac{500 \angle 120^\circ \text{ V}}{1 \angle 32^\circ \text{ k}\Omega} = 500 \angle 88^\circ \text{ (mA)}$$

$$I_{zc} = \frac{V_c}{Z_c} = \frac{500 \angle -120^\circ \text{ V}}{1 \angle 32^\circ \text{ k}\Omega} = 500 \angle -152^\circ \text{ (mA)}$$

b)

$$I_a = 0.5 \angle -32^\circ \text{ A}$$

$$I_b = 0.5 \angle 88^\circ \text{ A}$$

$$I_c = 0.5 \angle -152^\circ \text{ A}$$

c)

$$I_{l1} = 0.5 \angle -32^\circ \text{ A}$$

$$I_{l2} = 0.5 \angle 88^\circ \text{ A}$$

$$I_{l3} = 0.5 \angle -152^\circ \text{ A}$$


e)

$$V_{za} = 500 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{zb} = 500 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$V_{zc} = 500 \angle -120^\circ \text{ V}$$

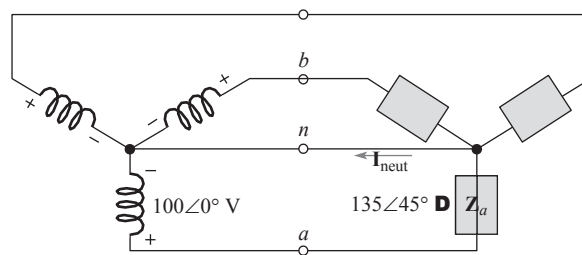10. Repita el problema 9 para el sistema de la figura 21-38, y también determine la corriente neutra.



a)

$$Z_a = 135 \angle 45^\circ \Omega$$

$$Z_b = 200 \angle 20^\circ \Omega$$

$$Z_c = 100 \angle 60^\circ \Omega$$

$$V_{za} = V_{l1} = 100\sqrt{3} \angle 150^\circ \text{ V} = 173.20 \angle 150^\circ \text{ V}$$

$$V_{zb} = V_{l2} = 100\sqrt{3} \angle 30^\circ \text{ V} = 173.20 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$V_{zc} = V_{l3} = 100\sqrt{3} \angle -90^\circ \text{ V} = 173.20 \angle -90^\circ \text{ V}$$

d)

$$I_{za} = \frac{V_a}{Z_a} = \frac{100 \angle 0^\circ \text{ V}}{135 \angle 45^\circ \Omega} = 0.740 \angle -45^\circ \text{ (A)}$$

$$I_{zb} = \frac{V_b}{Z_b} = \frac{100 \angle -120^\circ \text{ V}}{100 \angle 60^\circ \Omega} = 1 \angle -180^\circ \text{ (A)}$$

$$I_{zc} = \frac{V_c}{Z_c} = \frac{100 \angle 120^\circ \text{ V}}{200 \angle 20^\circ \Omega} = 0.5 \angle -140^\circ \text{ (A)}$$

b)

$$I_a = 0.740 \angle -45^\circ \text{ (A)}$$

$$I_b = 1 \angle -180^\circ \text{ (A)}$$

$$I_c = 0.5 \angle -140^\circ \text{ (A)}$$

c)

$$I_{l1} = 0.740 \angle -45^\circ \text{ (A)}$$

$$I_{l2} = 1 \angle -180^\circ \text{ (A)}$$

$$I_{l3} = 0.5 \angle -140^\circ \text{ (A)}$$

e)

$$V_{za} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$


$$V_{zb} = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$V_{zc} = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$$

f)

$$I_n = I_{za} + I_{zb} + I_{zc} = 0.740 \angle -45^\circ \text{ (A)} + 1 \angle -180^\circ \text{ (A)} + 0.5 \angle -140^\circ \text{ (A)} = 1.205 \angle -135.50^\circ \text{ (A)}$$

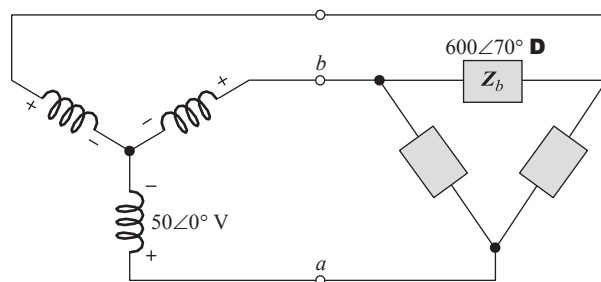11. Repita el problema 9 para el sistema de la figura 21-39.



a)

$$Z_a = Z_b = Z_c = 600 < 70 \, \Omega$$

$$V_{za} = V_{l1} = 50\sqrt{3} < 150 \, V = 88.6025 < 150 \, V$$

$$V_{zb} = V_{l2} = 50\sqrt{3} < 30 \, V = 88.6025 < 30 \, V$$

$$V_{zc} = V_{l3} = 50\sqrt{3} < -90 \, V = 88.6025 < -90 \, V$$

d)

$$I_{za} = \frac{V_a}{Z_a} = \frac{50 < 0 \, V}{600 < 70 \, \Omega} = 0.0833 < -70 \, (A)$$

$$I_{zb} = \frac{V_b}{Z_b} = \frac{50 < -120 \, V}{600 < 70 \, \Omega} = 0.0833 < 170 \, (A)$$

$$I_{zc} = \frac{V_c}{Z_c} = \frac{50 < 120 \, V}{600 < 70 \, \Omega} = 0.0833 < 50 \, (A)$$

b)

$$I_a = 0.0833 < -70 \, (A)$$

$$I_b = 0.0833 < 170 \, (A)$$

$$I_c = 0.0833 < 50 \, (A)$$

c)

$$I_{l1} = 0.0833 < -70 \, (A)$$

$$I_{l2} = 0.0833 < 170 \, (A)$$

$$I_{l3} = 0.0833 < 50 \, (A)$$


e)

$$V_{za} = 50 < 0 \, V$$

$$V_{zb} = 50 < 120 \, V$$

$$V_{zc} = 50 < -120 \, V$$

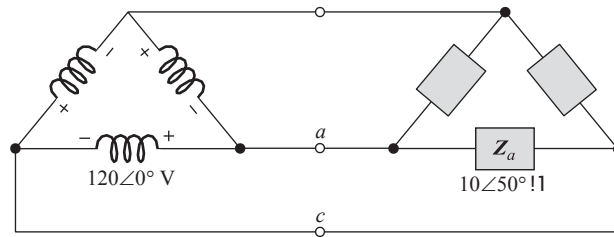12. Repita el problema 9 para el sistema de la figura 21-40.



a)

$$Z_a = Z_b = Z_c = 10 \angle 50^\circ \Omega$$

$$V_{za} = V_{l1} = 120\sqrt{3} \angle -150^\circ V = 207.84 \angle -150^\circ V$$

$$V_{zb} = V_{l2} = 120\sqrt{3} \angle -90^\circ V = 207.84 \angle -90^\circ V$$

$$V_{zc} = V_{l3} = 120\sqrt{3} \angle 0^\circ V = 207.84 \angle 0^\circ V$$

d)

$$I_{za} = \frac{V_a}{Z_a} = \frac{120 \angle 0^\circ V}{10 \angle 50^\circ \Omega} = 12 \angle -50^\circ (A)$$

$$I_{zb} = \frac{V_b}{Z_b} = \frac{120 \angle -120^\circ V}{10 \angle 50^\circ \Omega} = 12 \angle -170^\circ (A)$$

$$I_{zc} = \frac{V_c}{Z_c} = \frac{120 \angle 120^\circ V}{10 \angle 50^\circ \Omega} = 12 \angle 70^\circ (A)$$

b)

$$I_a = 12 \angle -50^\circ (A)$$

$$I_b = 12 \angle -170^\circ (A)$$

$$I_c = 12 \angle 70^\circ (A)$$

c)

$$I_{l1} = 12 \angle -50^\circ (A)$$

$$I_{l2} = 12 \angle -170^\circ (A)$$

$$I_{l3} = 12 < 70 \text{ (A)}$$


e)

$$V_{za} = 120 < 0 \text{ V}$$

$$V_{zb} = 120 < 120 \text{ V}$$

$$V_{zc} = 120 < -120 \text{ V}$$

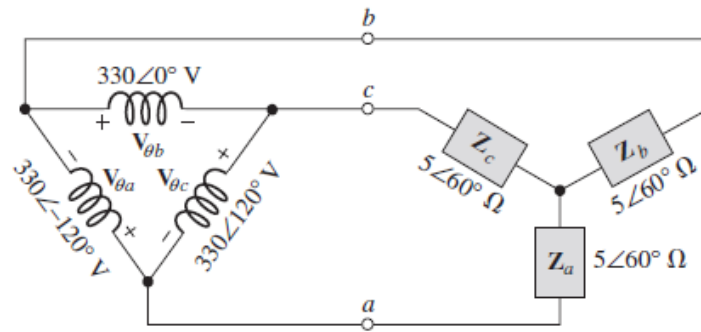13. Determine los voltajes de línea y las corrientes de carga para el sistema de la figura 21-41.



▲ FIGURA 21-41

$$V_{\theta} = V_L$$

$$V_{L(ab)} = V_{\theta a}$$

$$V_{L(ab)} = 330 \angle -120^\circ V$$

$$V_{L(ac)} = V_{\theta c}$$

$$V_{L(ac)} = 330 \angle 120^\circ V$$

$$V_{L(bc)} = V_{\theta b}$$

$$V_{L(bc)} = 330 \angle 0^\circ V$$

$$V_{Za} = \frac{V_{\theta a}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Za} = \frac{330 \angle (-120 + 30)^\circ V}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Za} = 190.52 \angle -90^\circ V$$

$$V_{Zb} = \frac{V_{\theta b}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zb} = \frac{330 \angle (0 + 30)^\circ V}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zb} = 190.52 \angle 30^\circ V$$

$$V_{Zc} = \frac{V_{\theta c}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zc} = \frac{330 \angle (120 + 30)^\circ V}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zc} = 190.52 \angle 150^\circ V$$

$$I_{Za} = \frac{V_{Za}}{Z_a}$$

$$I_{Za} = \frac{190.52 \angle -90^\circ V}{5 \angle 60^\circ \Omega}$$

$$I_{Za} = 38.10 \angle -150^\circ A$$

$$I_{Zb} = \frac{V_{Zb}}{Z_b}$$

$$I_{Zb} = \frac{190.52 \angle 30^\circ V}{5 \angle 60^\circ \Omega}$$

$$I_{Zb} = 38.10 \angle -30^\circ A$$

$$I_{Zc} = \frac{V_{Zc}}{Z_c}$$

$$I_{Zc} = \frac{190.52 \angle 150^\circ V}{5 \angle 60^\circ \Omega}$$

$$I_{Zc} = 38.10 \angle 90^\circ A$$

Potencia Trifásica

14. La potencia en cada fase de un sistema trifásico balanceado es de 1200 W. ¿Cuál es la potencia total?

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3$$


$$P_1 = P_2 = P_3$$

$$P_T = 3P$$

$$P_T = 3(1200)$$

$$P_T = 3600 W$$

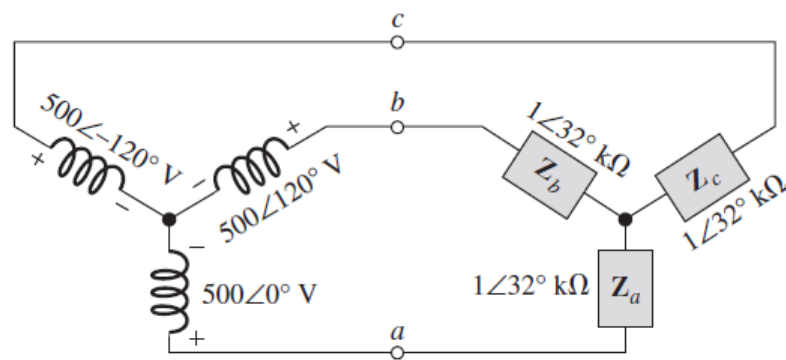15. Determine la potencia suministrada a la carga en las figuras 21-37 a 21-41.



▲ FIGURA 21-37

$$I_\theta = \frac{V_\theta}{Z}$$

$$I_\theta = \frac{500 V}{1 k\Omega}$$

$$I_{\theta} = 500 \text{ mA}$$

$$I_{\theta} = I_L = I_Z$$

$$I_Z = 500 \text{ mA}$$


$$V_Z = V_{\theta}$$

$$V_Z = 500 \text{ V}$$

$$P_L = 3V_Z I_Z \cos \theta$$

$$P_L = 3(500 \text{ V})(500 \text{ mA}) \cos (32^{\circ})$$

$$P_L = 636 \text{ W}$$

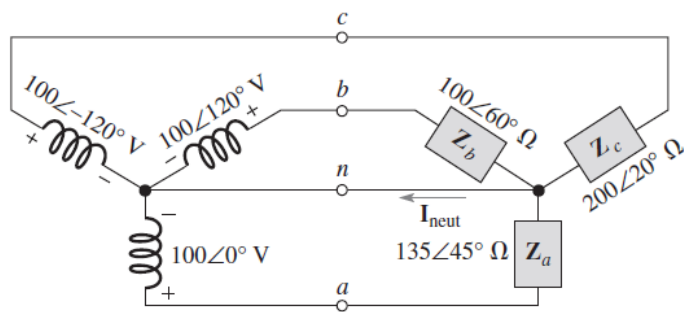

▲ FIGURA 21-38

$$I_{\theta a} = \frac{V_{\theta a}}{Z_a}$$

$$I_{\theta a} = \frac{100 \angle 0^{\circ} \text{ V}}{135 \angle 45^{\circ} \Omega}$$

$$I_{\theta a} = 0.74 \angle -45^{\circ} \text{ A}$$

$$I_{\theta b} = \frac{V_{\theta b}}{Z_b}$$

$$I_{\theta a} = \frac{100 \angle 120^{\circ} \text{ V}}{100 \angle 60^{\circ} \Omega}$$

$$I_{\theta a} = 1 \angle 60^{\circ} \text{ A}$$

$$I_{\theta c} = \frac{V_{\theta c}}{Z_c}$$

$$I_{\theta a} = \frac{100 \angle -120^{\circ} \text{ V}}{200 \angle 20^{\circ} \Omega}$$

$$I_{\theta a} = 0.5 \angle -140^{\circ} \text{ A}$$

$$I_{\theta} = I_L = I_Z$$

$$I_{Za} = I_{\theta a}$$

$$I_{Za} = 0.74 \angle -45^{\circ} \text{ A}$$

$$I_{zb} = I_{\theta b}$$

$$I_{za} = 1 \angle 60^\circ \text{ A}$$

$$I_{zc} = I_{\theta c}$$

$$I_{zc} = 0.5 \angle -140^\circ \text{ A}$$

$$V_{za} = V_{\theta a}$$

$$V_{za} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{zb} = V_{\theta b}$$

$$V_{zb} = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$$


$$V_{zc} = V_{\theta c}$$

$$V_{za} = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$P_L = V_{za}I_{za}\cos\theta_a + V_{zb}I_{zb}\cos\theta_b + V_{zc}I_{zc}\cos\theta_c$$

$$P_L = (100 \text{ V})(0.74 \text{ A})\cos(45^\circ) + (100 \text{ V})(1 \text{ A})\cos(60^\circ) + (100 \text{ V})(0.5 \text{ A})\cos(20^\circ)$$

$$P_L = 149 \text{ W}$$

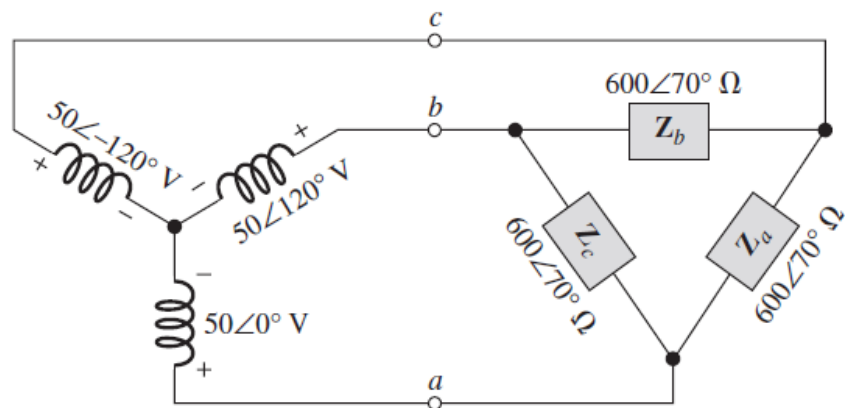

▲ FIGURA 21-39

$$V_L = \sqrt{3}V_\theta$$

$$V_L = \sqrt{3}(50 \text{ V})$$

$$V_L = 86.6 \text{ V}$$

$$V_Z = V_L$$

$$V_Z = 86.6 \text{ V}$$

$$I_Z = \frac{V_Z}{Z}$$


$$I_Z = \frac{86.6 \text{ V}}{600 \Omega}$$

$$I_Z = 144 \text{ mA}$$

$$P_L = 3V_Z I_Z \cos \theta$$

$$P_L = 3(86.6 \text{ V})(144 \text{ mA}) \cos (70^\circ)$$

$$P_L = 12.8 \text{ W}$$

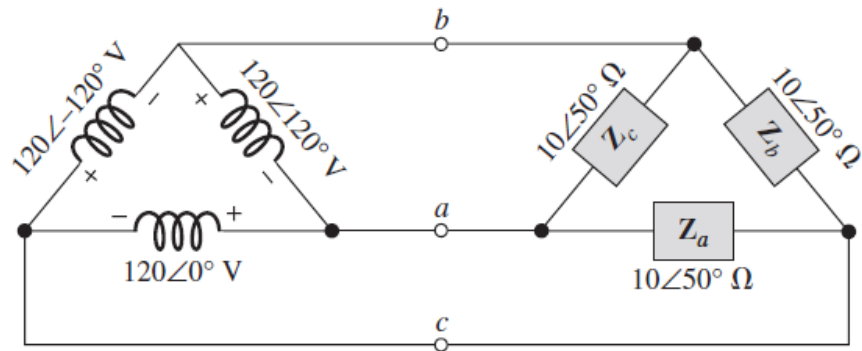

▲ FIGURA 21-40

$$V_Z = V_\theta$$

$$V_Z = 120 \text{ V}$$


$$I_Z = \frac{V_Z}{Z}$$

$$I_Z = 12 \text{ A}$$

$$P_L = 3V_Z I_Z \cos \theta$$

$$P_L = 3(120 \text{ V})(12 \text{ A}) \cos (50^\circ)$$

$$P_L = 2.77 \text{ kW}$$

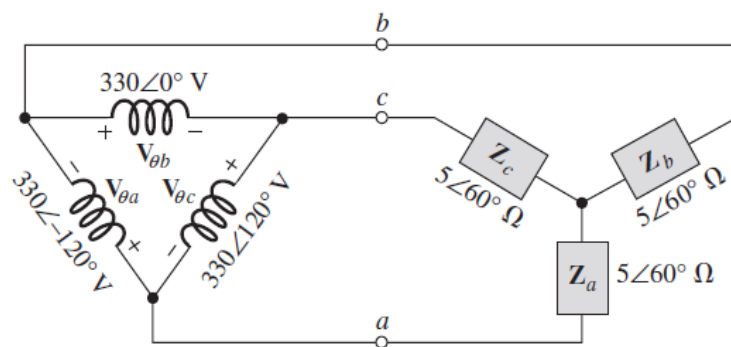

▲ FIGURA 21-41

$$V_\theta = \sqrt{3}V_Z$$

$$V_Z = \frac{V_\theta}{\sqrt{3}}$$

$$V_Z = \frac{330 \text{ V}}{\sqrt{3}}$$

$$V_Z = 190.52 \text{ V}$$

$$I_Z = \frac{V_Z}{Z}$$

$$I_Z = \frac{190.52 \text{ V}}{5 \Omega}$$

$$I_Z = 38.10 \text{ A}$$


$$P_L = 3V_Z I_Z \cos \theta$$

$$P_L = 3(190.2 \text{ V})(38.10 \text{ A}) \cos (60^\circ)$$

$$P_L = 10.9 \text{ kW}$$

16. Determine la potencia total suministrada a la carga en la figura 21-42.

► FIGURA 21-42

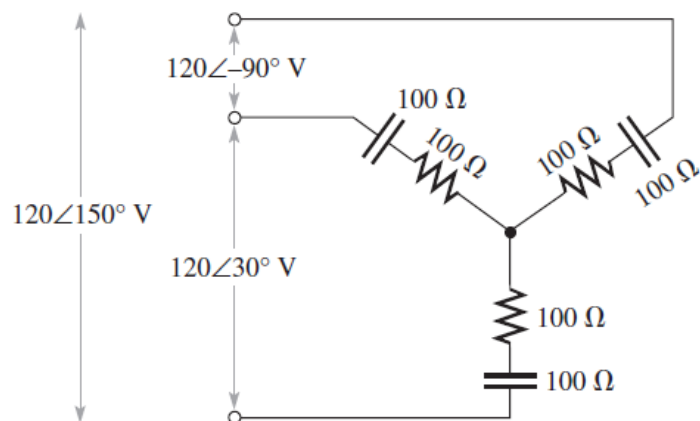

$$Z = 100 - j100 \Omega$$

$$Z = 141.42 \angle -45^\circ \Omega$$

$$Z = Z_a = Z_b = Z_c$$

$$V_{Za} = \frac{V_{L(ac)}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Za} = \frac{120 \angle (30 - 30)^\circ \text{ V}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Za} = 69.29 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{Zb} = \frac{V_{L(ab)}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zb} = \frac{120 \angle (150 - 30)^\circ \text{ V}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zb} = 69.29 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$V_{Zc} = \frac{V_{L(ac)}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zc} = \frac{120 \angle (-90 - 30)^\circ V}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Zc} = 69.29 \angle -120^\circ V$$

$$I_{Za} = \frac{V_{Za}}{Z_a}$$

$$I_{Za} = \frac{69.29 \angle 0^\circ V}{141.42 \angle 45^\circ \Omega}$$

$$I_{Za} = 0.489 \angle 45^\circ A$$

$$I_{Zb} = \frac{V_{Zb}}{Z_b}$$

$$I_{Zb} = \frac{69.29 \angle 120^\circ V}{141.42 \angle -45^\circ \Omega}$$

$$I_{Zb} = 0.489 \angle 165^\circ A$$

$$I_{Zc} = \frac{V_{Zc}}{Z_c}$$

$$I_{Zc} = \frac{69.29 \angle -120^\circ V}{141.42 \angle -45^\circ \Omega}$$

$$I_{Zc} = 0.489 \angle -75^\circ A$$


$$P_{L(tot)} = 3V_Z I_Z \cos \theta$$

$$P_{L(tot)} = 3(69.29 V)(0.489 A) \cos (-45^\circ)$$

$$P_{L(tot)} = 72 W$$

* **17.** Utilice el método de tres wattímetros para medir el sistema de la figura 21-42. ¿Cuánta potencia indica cada wattímetro?

► FIGURA 21-42

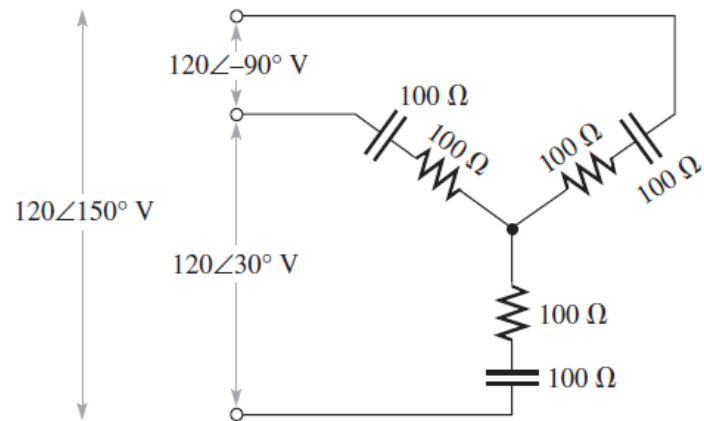

$$Z = 100 - j100 \, \Omega$$

$$Z = 141.42 \angle -45^\circ \, \Omega$$

$$Z = Z_a = Z_b = Z_c$$

$$V_{Za} = \frac{V_{L(ac)}}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Za} = \frac{120 \, V}{\sqrt{3}}$$

$$V_{Za} = 69.29 \, V$$

$$I_{Za} = \frac{V_{Za}}{Z_a}$$

$$I_{Za} = \frac{69.29 \, V}{141.42 \, \Omega}$$

$$I_{Za} = 0.489 \, A$$


$$P = V_{Za} I_{Za} \cos \theta$$

$$P = (69.29 \, V)(0.49 \, A) \cos (-45^\circ)$$

$$P = 24.2 \, W$$

* **18.** Repita el problema 17 empleando el método de dos wattímetros.

► FIGURA 21-42

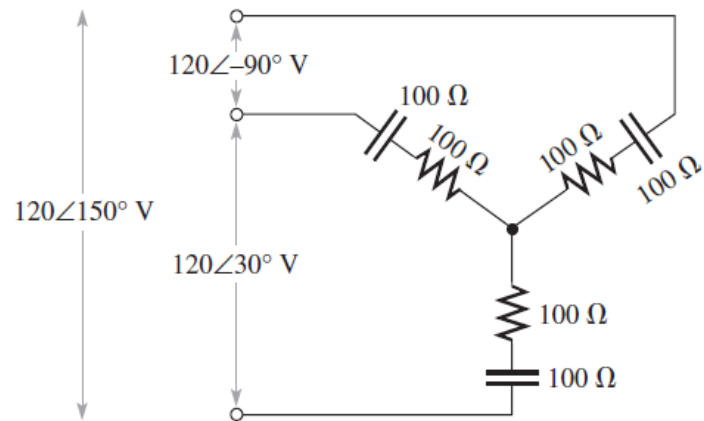

$$Z = 100 - j100 \Omega$$

$$Z = 141.42 \angle -45^\circ \Omega$$

$$Z = Z_a = Z_b = Z_c$$

$$V_Z = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$V_Z = \frac{120 \text{ V}}{\sqrt{3}}$$

$$V_Z = 69.3 \text{ V}$$

$$I_Z = \frac{V_Z}{Z}$$

$$I_Z = \frac{69.3 \text{ V}}{141.42 \Omega}$$

$$I_Z = 0.49 \text{ A}$$

$$P_1 = \sqrt{3} V_Z I_Z \cos (30^\circ + \theta)$$

$$P_1 = \sqrt{3} (69.3 \text{ V}) (0.49 \text{ A}) \cos (30^\circ - 45^\circ)$$

$$P_1 = 57.96 \text{ W}$$

$$P_2 = \sqrt{3} V_Z I_Z \cos (30^\circ - \theta)$$

$$P_1 = \sqrt{3} (69.3 \text{ V}) (0.49 \text{ A}) \cos (30^\circ + 45^\circ)$$

$$P_1 = 15.54 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2$$

$$P = (57.96 + 15.54) \text{ W}$$

$$P = 73.5 \text{ W}$$